
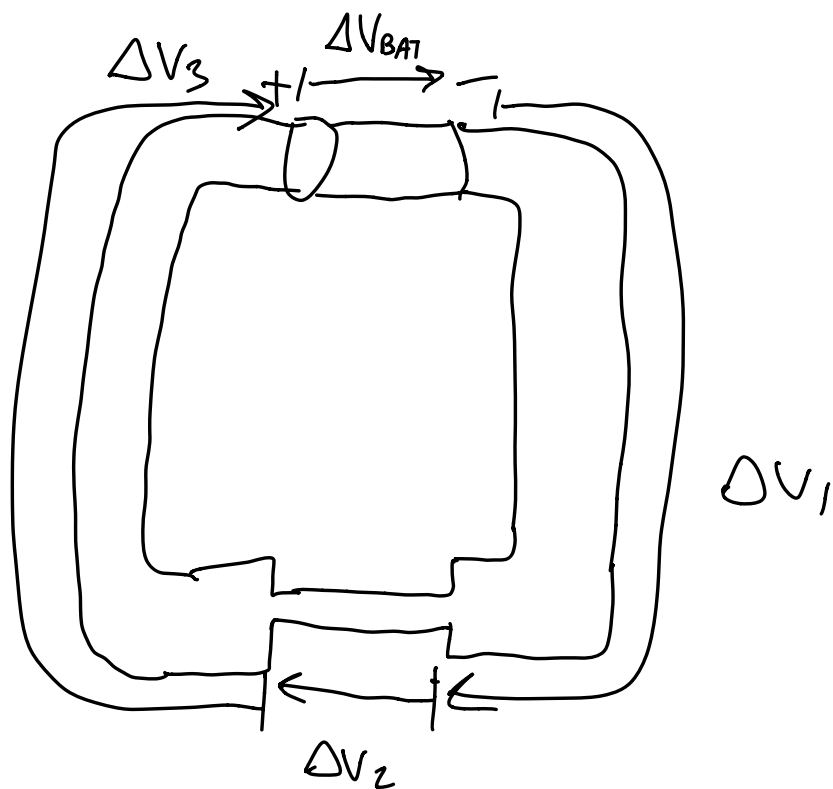


Last class:

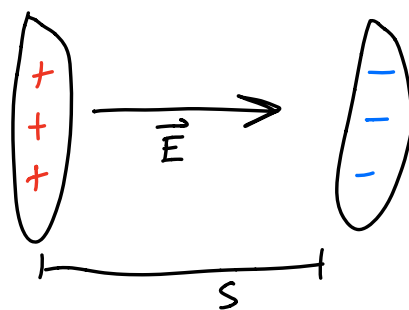

$$|\Delta V_{BAT}| = \mathcal{E} \quad \leftarrow \text{"emf"}$$



$$\Delta V_{BAT} = -(\vec{E} \cdot \vec{S} \cos(0)) = -|\vec{E}|S$$

$$\Delta V_{BAT} = -\mathcal{E}$$

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 - \mathcal{E} = 0$$

Loop Rule

$$\sum \Delta V_{\text{loop}} = 0$$

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 + \Delta V_{BA7} = 0$$

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 - \mathcal{E} = 0$$

$$E_1 L_1 + \frac{A_1}{A_2} E_1 L_2 + E_1 L_1 = \mathcal{E}$$

$$E_1 \left(2L_1 + \frac{A_1}{A_2} L_2 \right) = \mathcal{E}$$



$$E_1 = \frac{\mathcal{E}}{2L_1 + \frac{A_1}{A_2} L_2}$$

$$i = n A u E$$


CQ 18.9.C

Consider

Copy

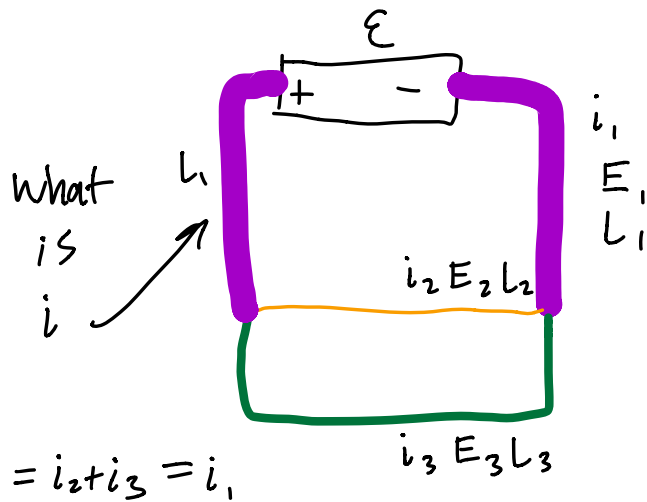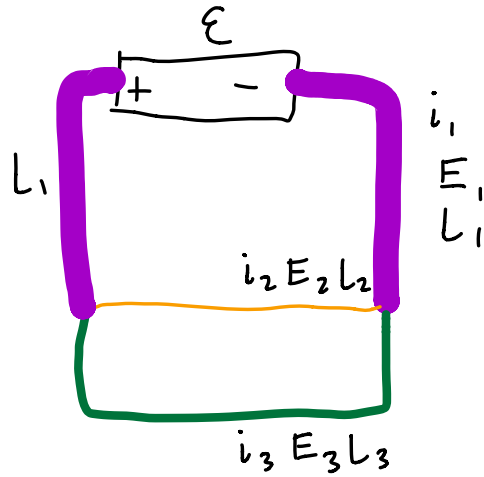

Two loops

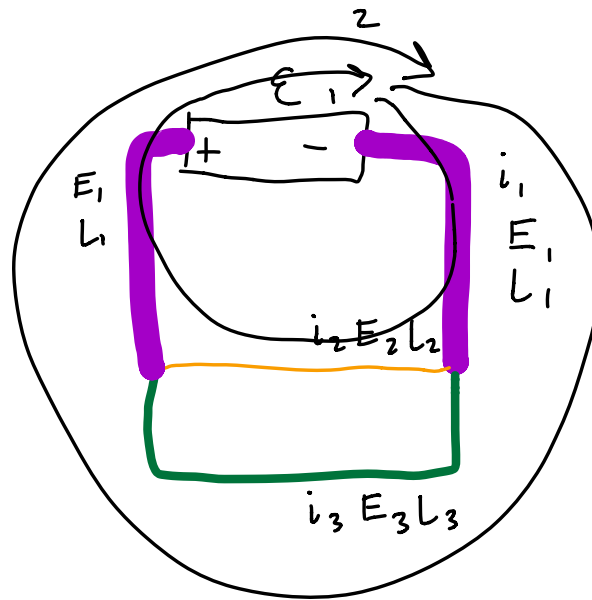

$$1: E_1 L_1 + E_2 L_2 + E_1 L_1 - \varepsilon = 0$$

$$2: E_1 L_1 + E_3 L_3 + E_1 L_1 - \varepsilon = 0$$


$$1: 2E_1 L_1 + E_2 L_2 = \varepsilon$$

$$2: 2E_1 L_1 + E_3 L_3 = \varepsilon$$

$$2E_1 L_1 + E_2 L_2 = 2E_1 L_1 + E_3 L_3$$

$$E_2 L_2 = E_3 L_3$$

Consider:

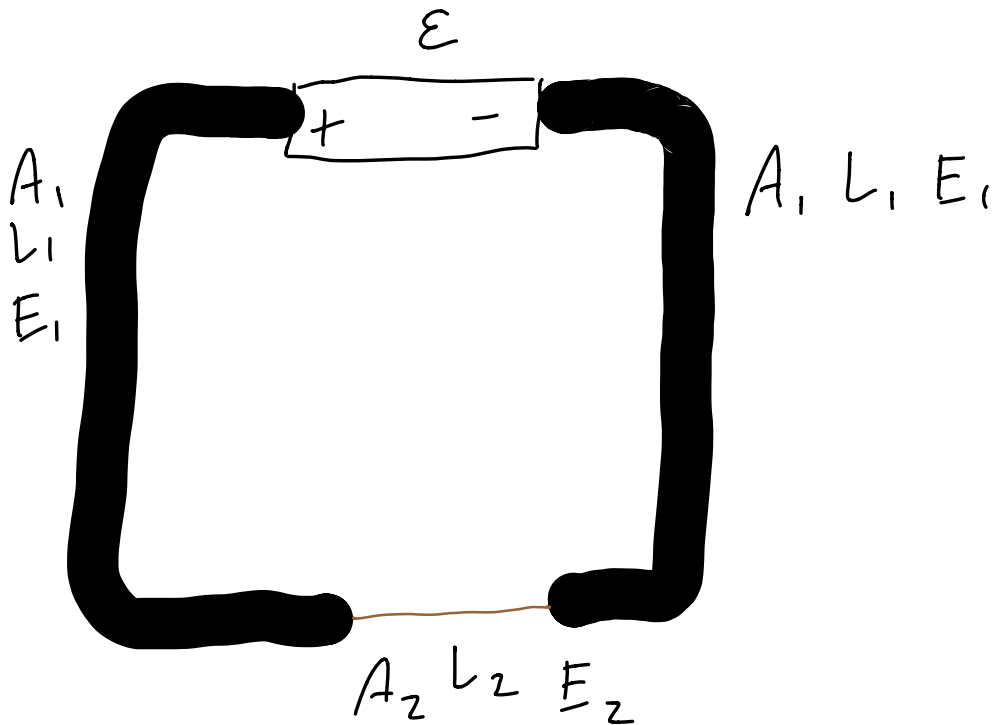

$$I_{in} = I_{out}$$

$$n_1 A_1 u_1 E_1 = n_2 A_2 u_2 E_2$$

$$E_2 = \frac{n_1 A_1 u_1}{n_2 A_2 u_2} E_1$$

$$\text{if } n_1 A_1 u_1 \gg n_2 A_2 u_2$$

$$E_2 \gg E_1$$


Loop rule

$$E_1 L_1 + E_2 L_2 + E_3 L_3 - \mathcal{E} = 0$$


$$E_2 \gg E_1$$

$$E_2 L_2 = \mathcal{E}$$

Resistor

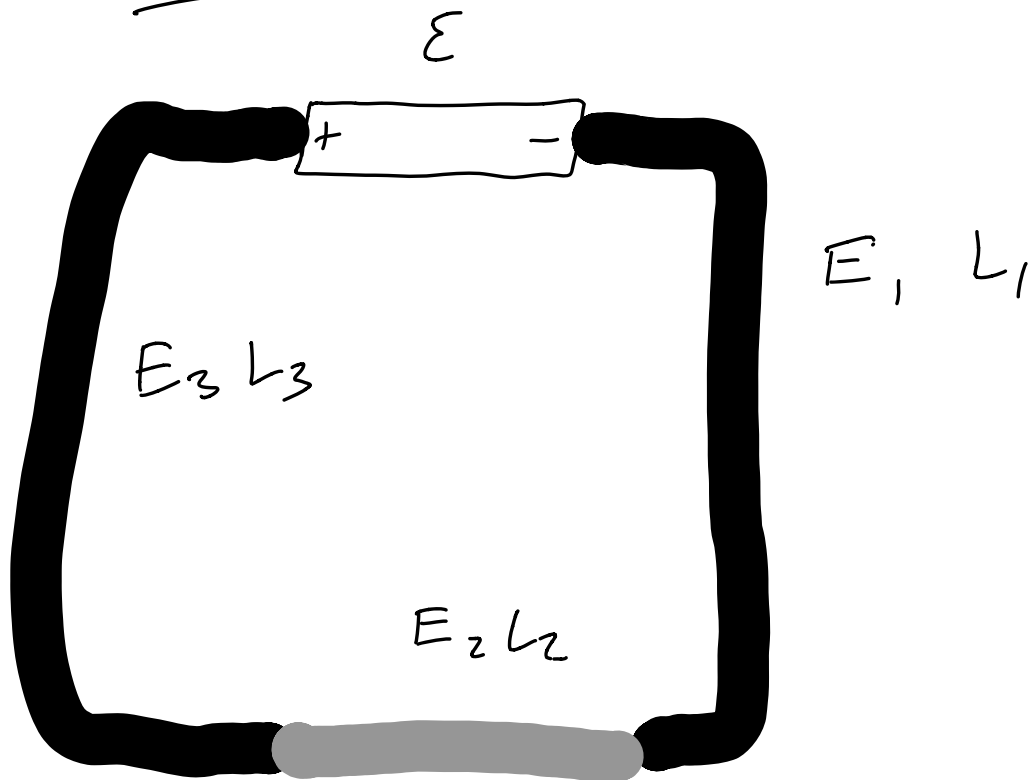

same A , different material

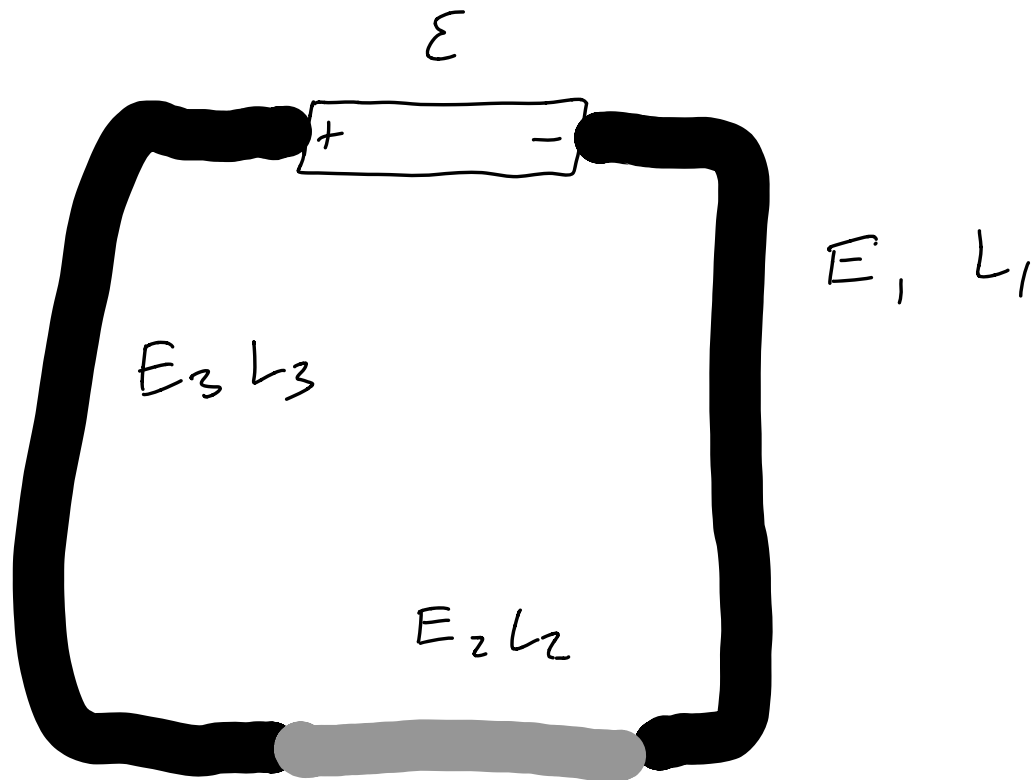

$$i_{in} = i_{out}$$

$$n_1 A E_1 u_1 = n_2 A E_2 u_2$$

$$E_2 = \frac{n_1 u_1}{n_2 u_2} E_1$$

$$n_1 \gg n_2$$

$$u_1 \gg u_2$$

$$E_2 \gg E_1$$

$$\mathcal{E} = E_2 L_2$$

$$\Delta V_{\text{Resistor}} = E_z L_z$$


$$\Delta U = q \Delta V = -e E_z L_z \\ = -e \mathcal{E}$$

$$\Delta U < 0$$

$$\Delta K ?$$

\bar{v} does not change


ΔK is dissipated by
frequent collisions

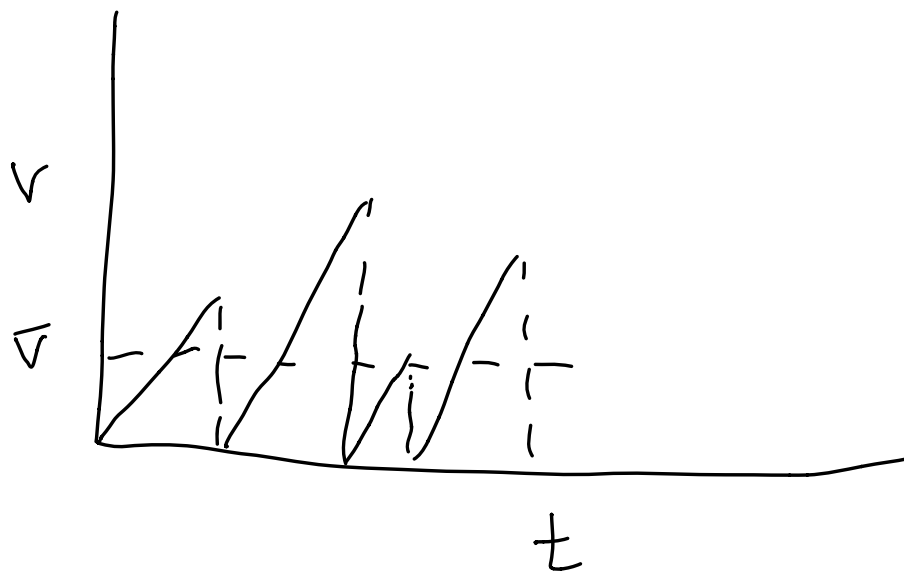

ΔK converted into
thermal energy in the
wire.


If wire gets hot enough,
it emits light

Light bulb

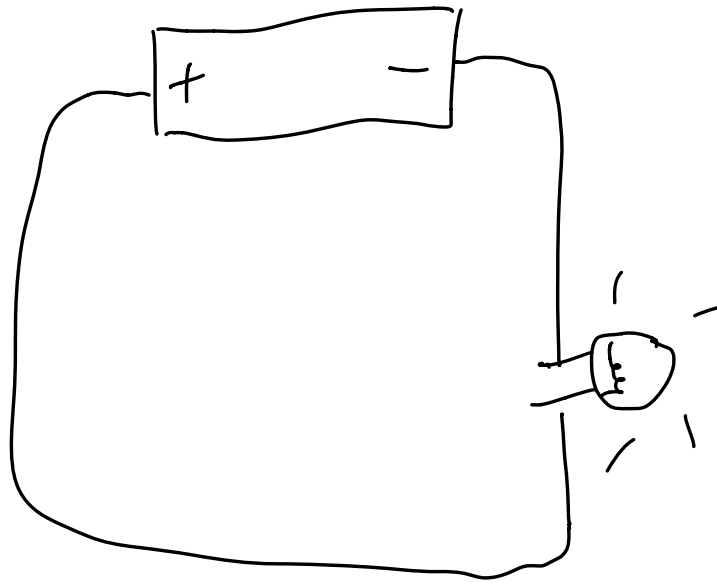


$$\mathcal{E} = EL$$

$$i = nAuE = nAu \frac{\mathcal{E}}{L}$$

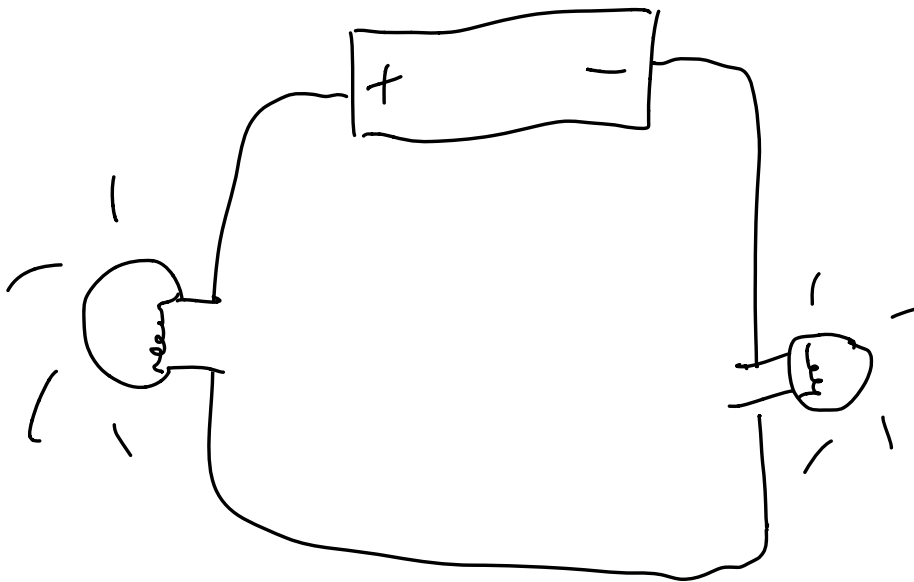

$$\mathcal{E} = 2EL$$
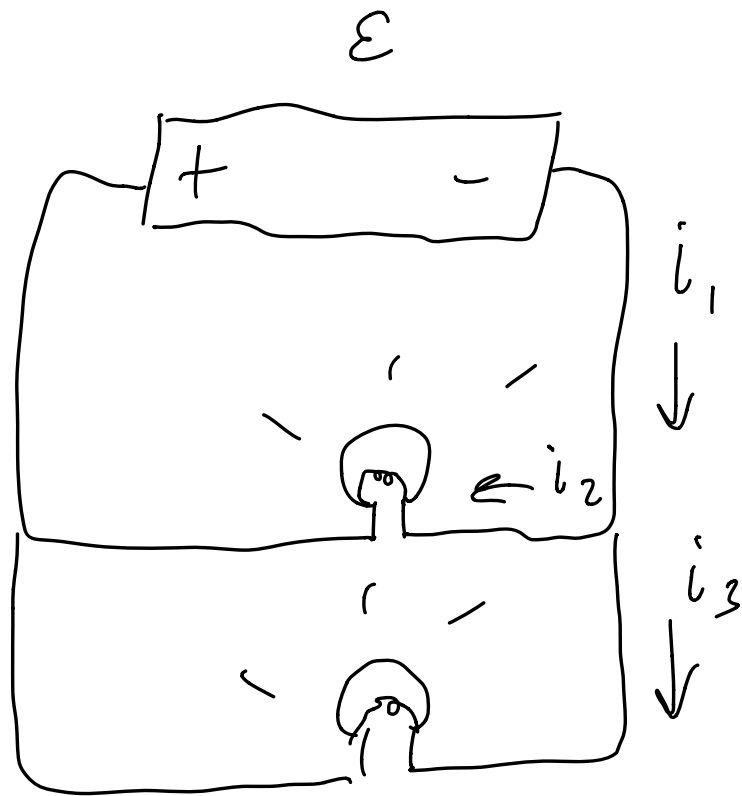
$$i = nAuE = \frac{1}{2} nAu \frac{\mathcal{E}}{L}$$



$$\varepsilon = E_1 L$$

$$\varepsilon = E_2 L$$

$$E_1 = E_2$$

$$i_2 = nAuE = nAu \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$i_3 = nAu \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_1 = 2nAu \frac{\mathcal{E}}{L}$$