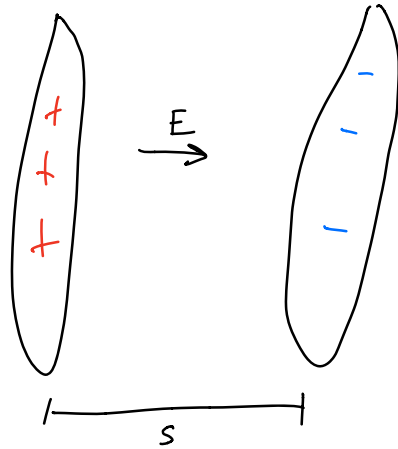


P 42:



$$E = \frac{Q/A}{\epsilon_0}$$

$$A = \pi R^2 = \pi (0.12)^2$$

$$Q = 3.6 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$E = 8.99 \times 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$b) |\Delta V| = E s = (8.99 \times 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}) (0.0015 \text{ m})$$

$$|\Delta V| = 135 \text{ V}$$

$$c) Q = C \Delta V, \quad C = \frac{Q}{\Delta V} = 2 \times 10^{-10} \text{ F}$$

P45: $\sigma = |q| n u$


$$= (1.6 \times 10^{-19}) (5.9 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}) (4.3 \times 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{s}})$$

$$\sigma = 4.06 \times 10^7 (\Omega \text{m})^{-1}$$

P51: $R_1 = \frac{L_1}{\sigma A_1} = 40 \Omega$

$$R_2 = \frac{L_2}{\sigma A_2} = \frac{3L_1}{\sigma (\frac{1}{2}A_1)} = 6 \frac{L_1}{\sigma A_1} = 240 \Omega$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 280 \Omega$$

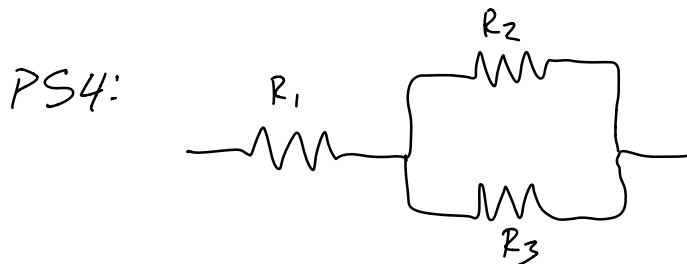

First combine R_2 & R_3 :



$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

Now:

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= 10 + \frac{(5)(20)}{25} = \boxed{14 \Omega}$$

P 56:

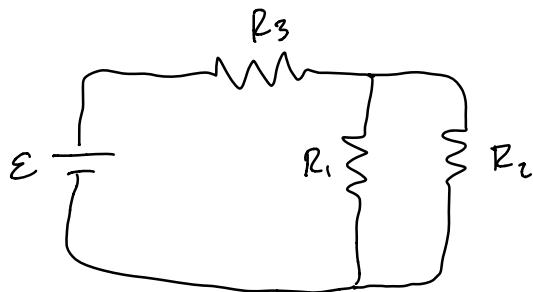


$$a) R_{21} = \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1} = \frac{(31)(47)}{78} = 18.7 \Omega$$

$$b) R_{123} = R_3 + R_{21} = 52 + 18.7 = 70.7 \Omega$$




$$I = \frac{\varepsilon}{R_{123}} = \frac{7.4}{70.7} = 0.105 A$$

P 62:

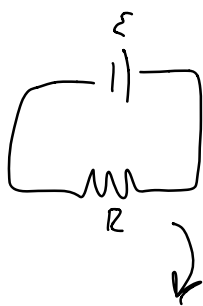

$$P = P_1 = \frac{\varepsilon^2}{R}$$

a)

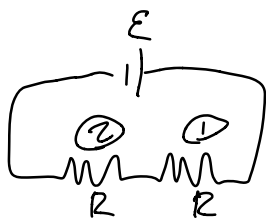

$$P_{R1} = I^2 R$$


Loop Rule to find I

$$\varepsilon - 2IR = 0$$

$$I = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{R}, \quad P = I^2 R = \frac{1}{4} \frac{\varepsilon^2}{R^2} R = \frac{1}{4} \frac{\varepsilon^2}{R} = \boxed{\frac{1}{4} P_1}$$

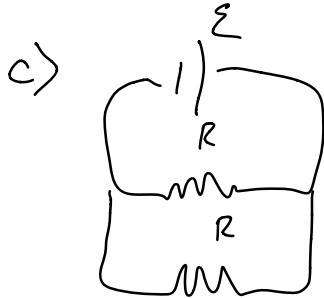b) $P = \frac{1}{4} P_1$ over each resistor,

$$\text{so } P = \frac{1}{4} P_1 + \frac{1}{4} P_1 = \frac{1}{2} P_1$$



Loop rule:


$$\varepsilon - I_1 R = 0$$

$$\varepsilon - I_2 R = 0$$

$$I_1 = I_2 = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$P = I^2 R + I^2 R$$
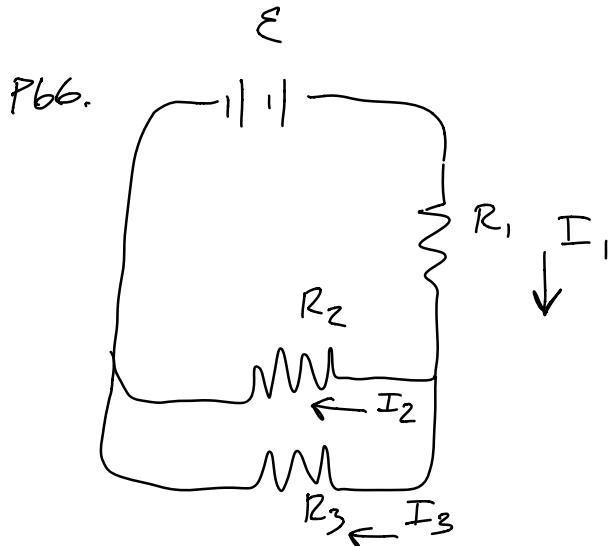
$$= 2 \left(\frac{\varepsilon}{R} \right)^2 R = 2 \frac{\varepsilon^2}{R} = \boxed{2 P_1}$$



Loop

$$\varepsilon - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0$$


$$\varepsilon - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

Node

$$I_1 = I_2 + I_3$$

Find R_{eq} to get I_1
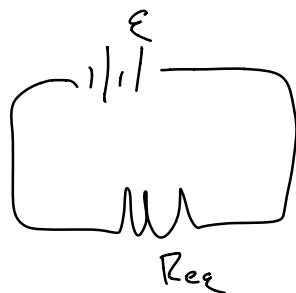
$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 27.14 \Omega$$



$$\mathcal{E} - I_1 R_{eq} = 0$$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{3}{27.14} = 0.11 A$$

$$I_1 = 0.11 A$$

$$\mathcal{E} - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{\mathcal{E} - I_1 R_1}{R_2} = 0.05 A$$


$$\mathcal{E} - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

$$I_2 = 0.05 A$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 0.06 A$$

P67: For an ideal battery, short-circuit $I = \infty$


This must be a real battery

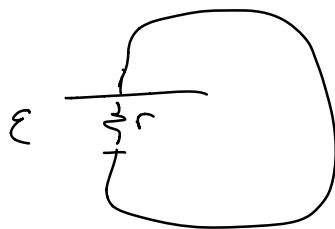

$$\mathcal{E} - I r = 0$$

$$r = \frac{\mathcal{E}}{I} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$r = \frac{1}{2} \Omega$$


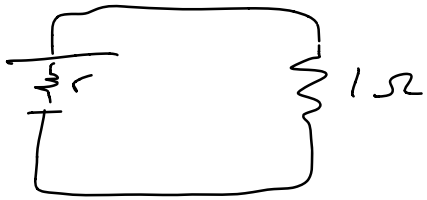


$$6V - I\left(\frac{1}{2}\Omega\right) - I(1\Omega) = 0$$

$$I\left(\frac{3}{2}\Omega\right) = 6V$$

$$I = 4A$$

P73:

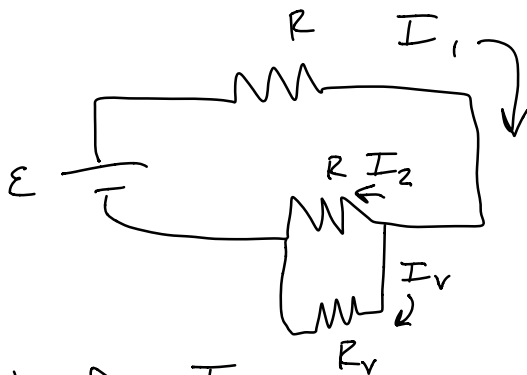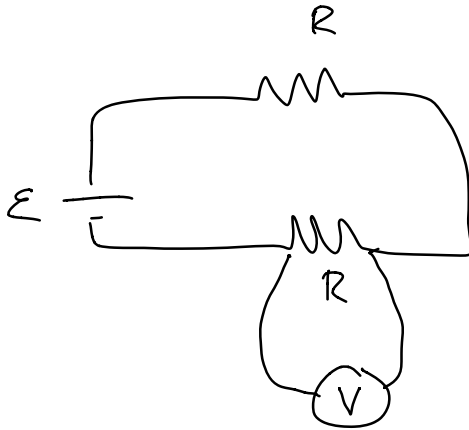

Solve for I_v ,

$$\text{then } \Delta V_v = I_v R_v$$

Loop

$$\mathcal{E} - I_1 R - I_2 R = 0$$

$$\mathcal{E} - I_1 R - I_V R_V = 0$$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{R R_V}{R + R_V}} = 1.25 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_V R_V = \Delta V_V = \mathcal{E} - I_1 R \\ = 10 \text{ V}$$

$$\boxed{\Delta V_V = 10 \text{ V}}$$

W/o voltmeter, true value is 30 V

R_V is too small

P74:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I(0) = \frac{\mathcal{E}}{R} = 0.45 \text{ A}$$

$$I(50) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{50}{RC}} \\ = 0.45 e^{-\frac{50}{40}} = 0.129 \text{ A}$$

P76:

RC

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = ?$$

$$\Delta V = \frac{Q/A}{\epsilon_0} s$$


$$C = \frac{\epsilon_0 A}{s}$$

$$A = .1m \times .02m$$

$$s = .001m$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$$

$$C = 1.77 \times 10^{-11} \text{ F}$$

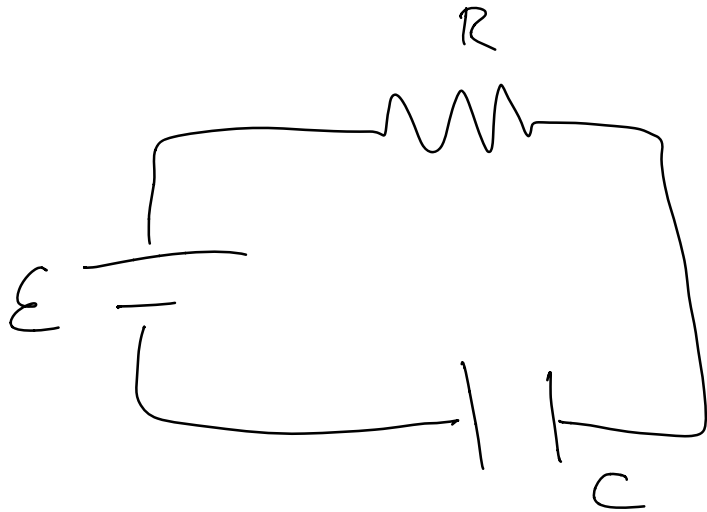

$$\mathcal{E} - IR - \frac{1}{C} Q = 0$$

$$\frac{1}{C} Q = \Delta V_c = \mathcal{E} - IR$$

$$\Delta V_c(t) = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$\Delta V_c(t_0) = q\mathcal{E} = \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t_0}{RC}} \right)$$

$$\frac{95}{\varepsilon} = 0.95 = 1 - e^{-\frac{t_0}{RC}}$$

$$e^{-\frac{t_0}{RC}} = 0.05$$

$$-\frac{t_0}{RC} = \ln(0.05)$$

$$t_0 = -RC \ln(0.05)$$

$$t_0 = (1000 \Omega)(1.77 \times 10^{-11}) \ln(0.05)$$

$$t_0 = 5.3 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$t_0 = 53 \text{ ns}$$