

Begin with CQs

19.2.c


$$R = \frac{L}{A\sigma}$$

$$R_c = 1.7 \Omega$$

$$R_{cu} = \frac{L}{(0.1 \text{ mm})^2 (5.8 \times 10^7)} = \frac{L}{(0.0001^2) (5.8 \times 10^7)} = 1.7$$

$$L = (1.7) (1 \times 10^{-4})^2 (5.8 \times 10^7) = 0.986 \text{ m} \approx 1 \text{ m}$$

19.2.e

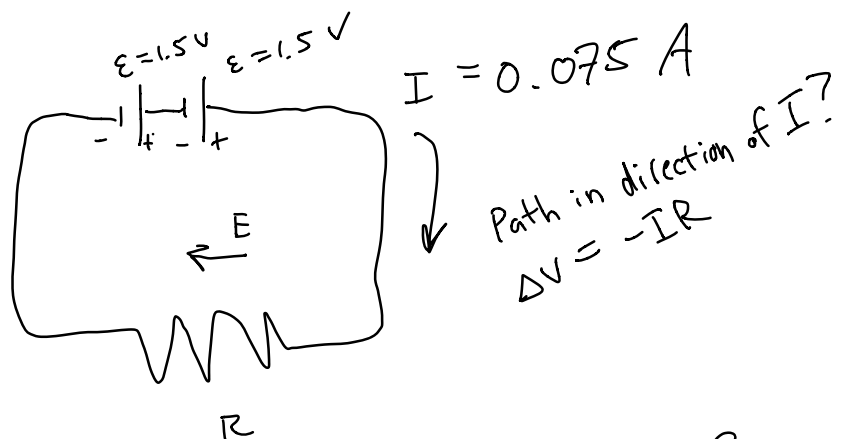


$$\mathcal{E} + \mathcal{E} - IR = 0 \Rightarrow 2\mathcal{E} = IR \Rightarrow R = \frac{2\mathcal{E}}{I} = \frac{3}{0.075} = 40 \Omega$$


## Circuit Diagrams

 Battery

 Resistor

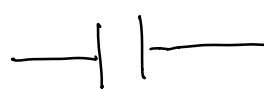 Capacitor

Question:

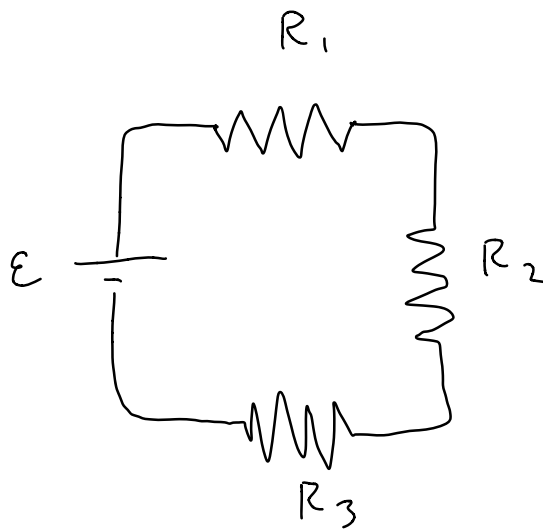

Elements connected along a single path are in series

What is  $I_1, I_2, I_3$ ?

Loop Rule + Ohm's Law

$$\mathcal{E} - I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0$$

Series:

Node rule:

$$I_1 = I_2, I_2 = I_3$$

$$I_1 = I_2 = I_3 = I$$


$$\mathcal{E} - IR_1 - IR_2 - IR_3 = 0$$


$$\mathcal{E} = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\mathcal{E} = I R_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$I = \mathcal{E} / R_{eq}$$

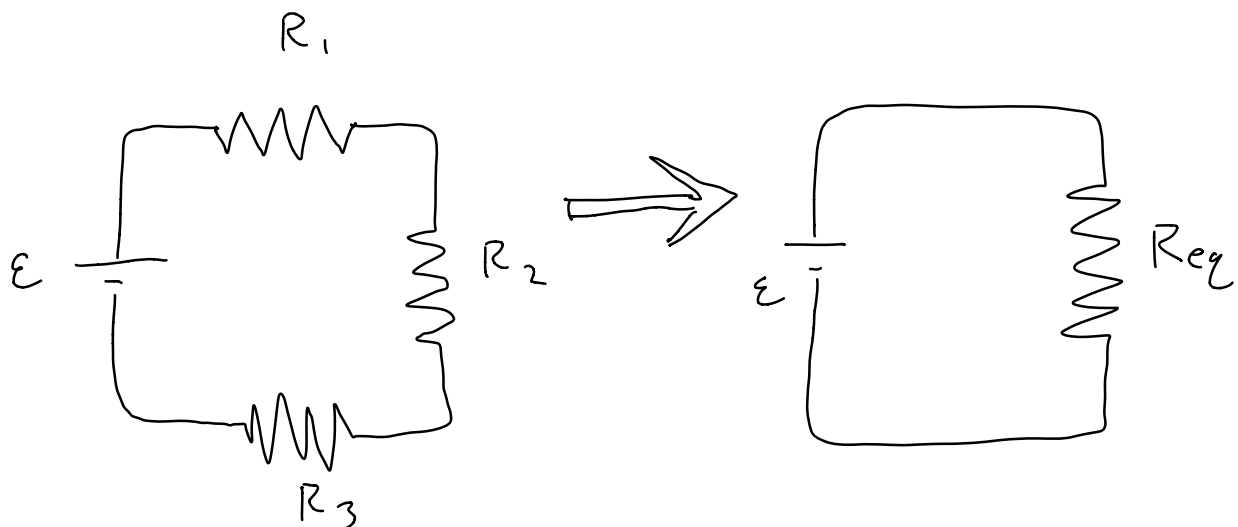


In series: ...  ...


$$R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i$$

3 resistors with same  $A$  &  $\sigma$
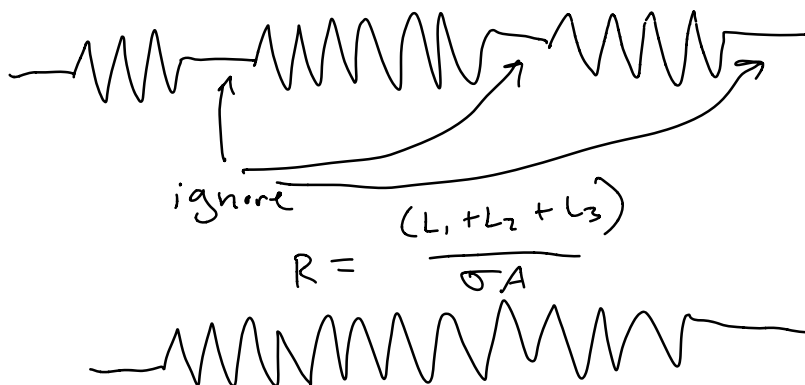
$$R_1 = \frac{L_1}{\sigma A} \quad R_2 = \frac{L_2}{\sigma A} \quad R_3 = \frac{L_3}{\sigma A}$$



What about:

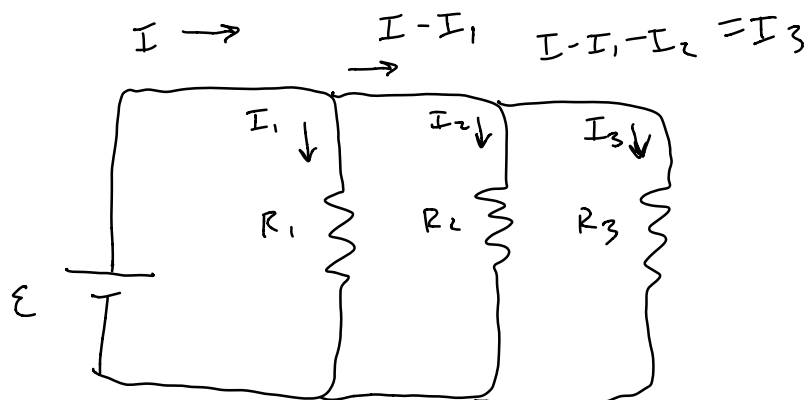

Parallel resistors

$$\mathcal{E} - I_1 R_1 = 0$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2 = I_3 R_3 = \mathcal{E}$$

$$\mathcal{E} - I_2 R_2 = 0$$


$$\mathcal{E} - I_3 R_3 = 0$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_1} + \frac{\mathcal{E}}{R_2} + \frac{\mathcal{E}}{R_3} = \mathcal{E} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$I = \mathcal{E} \left( \frac{1}{R_{eq}} \right)$$
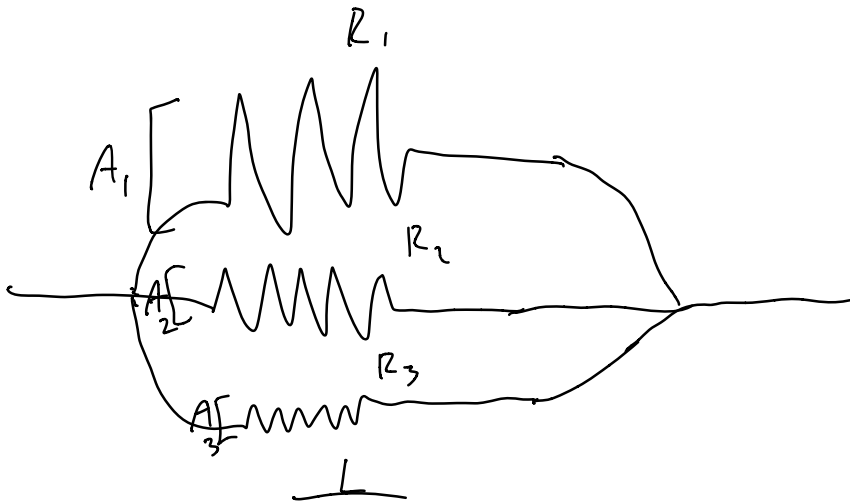
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$





$$R_{eq} = \frac{L}{\sigma(A_1 + A_2 + A_3)}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{\sigma}{L} (A_1 + A_2 + A_3) = \frac{\sigma A_1}{L} + \frac{\sigma A_2}{L} + \frac{\sigma A_3}{L}$$

$$= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


## Elements Connected in...

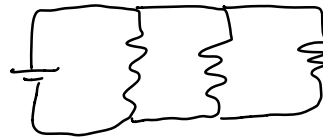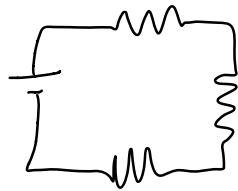

	Series	Parallel
Voltage	$\mathcal{E} = V_1 + V_2 + V_3$	$\mathcal{E} = V_1 = V_2 = V_3$
Current	$I = I_1 = I_2 = I_3$	$I = I_1 + I_2 + I_3$
Resistance	$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

Question:

Energy dissipated in a resistor

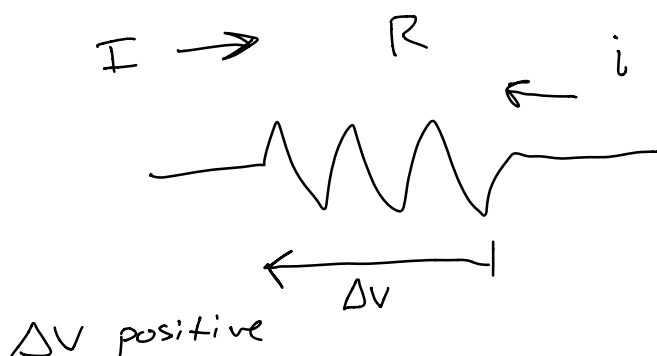

$$\Delta U = -e\Delta V$$

$$\Delta K = 0$$

$\Delta U$  goes into heat

Energy gained by resistor =  $\Delta E = e \Delta V$

$$\text{Power} = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{I \Delta t \Delta V}{\Delta t} = I \Delta V$$

$$P = I \Delta V$$

$$\Delta V = IR, \quad P = I^2 R$$


Unit: Watt  $\left(\frac{\text{J}}{\text{s}}\right)$

---

Example: A 60 W light bulb

What is the current?

USA outlets:  $\Delta V = 120 \text{ V}$

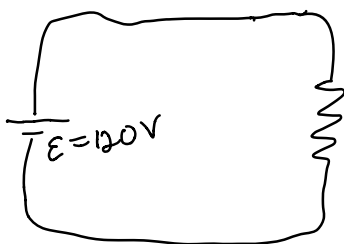

$$P = I \Delta V$$

$$\mathcal{E} - \Delta V = 0$$

$$\frac{P}{\Delta V} = I, \quad \frac{60}{120} = I = 0.5 \text{ A}$$

Resistance?

$$I = \frac{\Delta V}{R} \Rightarrow R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{120}{0.5} = 240 \Omega$$

Resistance of a 150 W bulb?

$$R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{\mathcal{E}}{I} = \frac{\mathcal{E}}{P/\mathcal{E}} = \frac{\mathcal{E}^2}{P} = \frac{120^2}{150} = 96 \Omega$$

$$P = I\mathcal{E}, I = \frac{P}{\mathcal{E}}$$