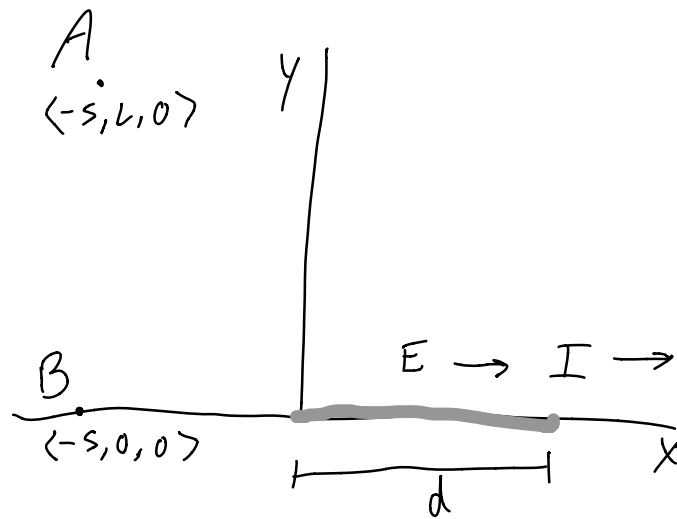


1.



$$a) \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$i = nAuE$$

$$I = enAuE$$

$$d\vec{\ell} = dx \hat{x}$$

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_{\text{obs}} - \vec{r}_{\text{src}} \\ &= \langle -s, L, 0 \rangle - \langle x, 0, 0 \rangle \end{aligned}$$

$$\vec{r} = \langle -(s+x), L, 0 \rangle$$

$$r = \sqrt{(s+x)^2 + L^2}$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_0^d \frac{dx \hat{x}}{[(s+x)^2 + L^2]^{3/2}} \times \langle -(s+x), L, 0 \rangle$$

$$dx \hat{x} \times \langle -(s+x), L, 0 \rangle$$

$$= dx \hat{x} \times [-(s+x)\hat{x} + L\hat{y}]$$

$$= L dx \hat{z}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^d \frac{I L dx}{[(s+x)^2 + L^2]^{3/2}} \hat{z}, \quad I = enAuE$$



$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} enAuEL \int_0^d \frac{dx}{[(s+x)^2 + L^2]^{3/2}} \hat{z}}$$

$$b) \quad d\vec{\ell} = dx \hat{x}$$

$$\vec{r} = -(s+x)\hat{x}$$

$$\boxed{\vec{B} = 0} \quad \text{because} \quad d\vec{\ell} \times \vec{r} = 0$$

2.

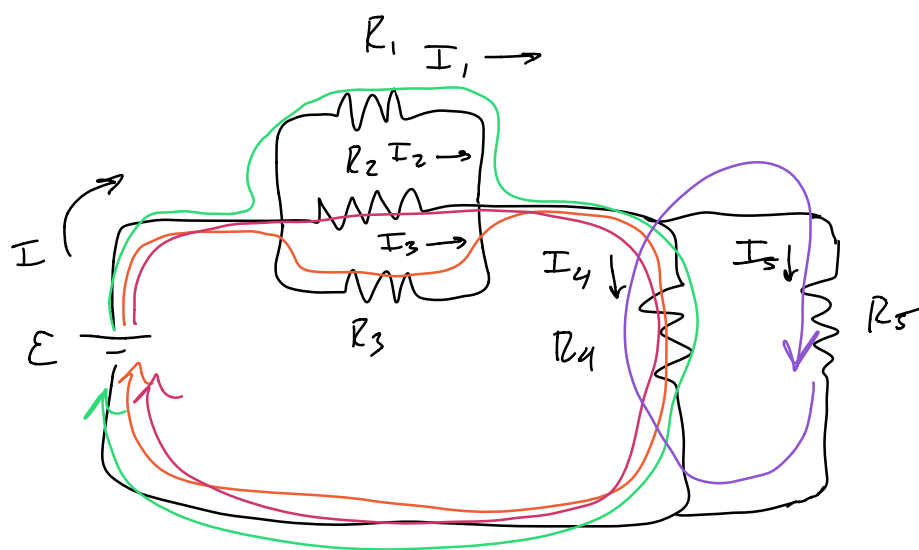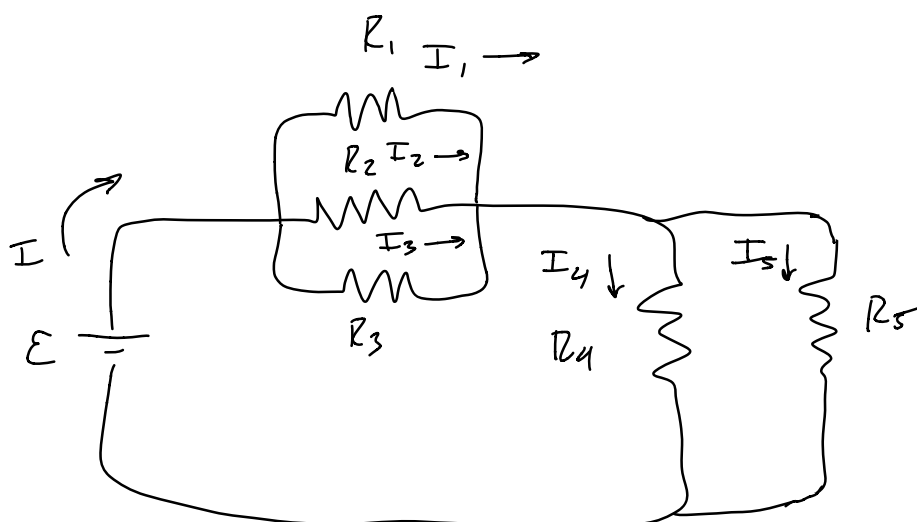

$$\mathcal{E} - I_3 R_3 - I_4 R_4 = 0 \quad (1)$$

$$\mathcal{E} - I_2 R_2 - I_4 R_4 = 0 \quad (2)$$

$$\mathcal{E} - I_1 R_1 - I_4 R_4 = 0 \quad (3)$$

$$-I_5 R_5 + I_4 R_4 = 0 \quad (4)$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5 \quad (5)$$

$$(1) \quad I_3 = \frac{\mathcal{E} - I_4 R_4}{R_3}$$

$$(2) \quad I_2 = \frac{\mathcal{E} - I_4 R_4}{R_2}$$

$$(3) \quad I_1 = \frac{\mathcal{E} - I_4 R_4}{R_1}$$

$$(4) \quad I_5 = I_4 \frac{R_4}{R_5}$$

$$(5) \quad (\mathcal{E} - I_4 R_4) \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right] = I_4 \left( 1 + \frac{R_4}{R_5} \right)$$

$$\mathcal{E} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = I_4 \left[ 1 + \frac{R_4}{R_5} + R_4 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \right]$$

$$R_1 = 40 \, \Omega \quad \mathcal{E} = 9V$$

$$R_2 = 60 \, \Omega$$

$$R_3 = 20 \, \Omega$$

$$R_4 = 30 \, \Omega$$

$$R_5 = 60 \, \Omega$$

$$9 \left( \frac{11}{120} \right) = I_4 \left( 1 + \frac{1}{2} + 30 \left( \frac{11}{120} \right) \right)$$

$$\frac{33}{40} = \frac{17}{4} I_4$$

$$I_4 = 33/170 \, A \approx 0.19A$$

$$I_4 R_4 = \frac{33}{170} (30) = \frac{99}{17} \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{\mathcal{E} - I_4 R_4}{R_3} = \frac{9 - \frac{99}{17}}{R_3} = \frac{54}{17} \frac{1}{R_3}$$

$$I_3 = \frac{54}{17(20)} = \frac{27}{170}$$

$$I_3 = \frac{27}{170} \text{ A} \approx 0.16 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\mathcal{E} - I_4 R_4}{R_2}$$

$$= \frac{54}{17(60)} = \frac{9}{170}$$

$$I_2 = \frac{9}{170} \text{ A} \approx 0.05 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E} - I_4 R_4}{R_1}$$

$$= \frac{54}{17(40)} = \frac{27}{340}$$

$$I_1 = \frac{27}{340} \text{ A} \approx 0.08 \text{ A}$$

$$I_5 = I_4 \frac{R_4}{R_5} = \frac{1}{2} I_4$$
$$= \frac{33}{340}$$

$$I_5 = \frac{33}{340} \text{ A} \approx 0.10 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{27}{340} A \approx 0.08 A$$

$$I_2 = \frac{18}{340} A \approx 0.05 A$$

$$I_3 = \frac{54}{340} A \approx 0.16 A$$


$$I_4 = \frac{66}{340} A \approx 0.19 A$$


$$I_5 = \frac{33}{340} A \approx 0.10 A$$

Check:

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

$$\frac{99}{340} = \frac{99}{340}$$

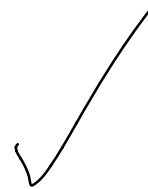

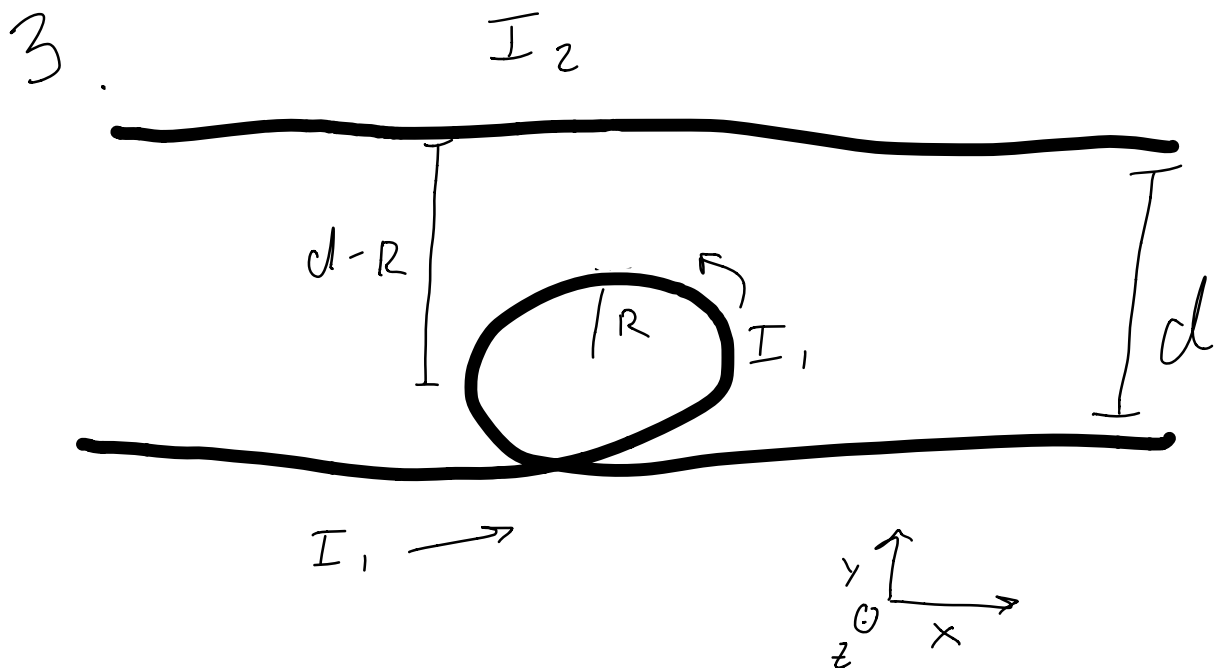

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R} \hat{z} + \frac{\mu_0 I_1}{2R} \hat{z}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-R)} \hat{z}$$

$I_2$  must run left to right

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2R} \left( \frac{1}{\pi} + 1 \right) - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-R)}$$

$$B=0 = \frac{I_1}{R} (1+\pi) - \frac{I_2}{d-R}$$

$$I_2 = (1+\pi) \frac{d-R}{R} I_1, \quad \boxed{I_2 = 1.74 \text{ A} \text{ left to right}}$$

$$d = 0.12 \text{ m} \quad R = 0.05 \quad I_1 = 0.3 \text{ A}$$



$$4. \quad \mathcal{E} - I r = 0$$

$$r = \frac{\mathcal{E}}{I} = \frac{1}{2} \Omega$$


---

$$\mathcal{E} - I r - \frac{1}{C} Q = 0$$

$$Q = C [\mathcal{E} - I r]$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r} e^{-t/rc}$$

$$Q = C [\mathcal{E} - \mathcal{E} e^{-t/rc}]$$

$$Q = C \mathcal{E} [1 - e^{-t/rc}]$$

$$Q_{\text{final}} = C \mathcal{E}$$

$$Q = 50\% = 0.5 C \mathcal{E}$$

$$0.5 C \mathcal{E} = C \mathcal{E} [1 - e^{-t/rc}]$$

$$0.5 = 1 - e^{-t/rc}$$

$$e^{-t/RC} = 0.5$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln(.5)$$


$$t = -RC \ln(.5)$$

$$t = -\left(\frac{1}{2}\right)(500 \times 10^{-6}) \ln(.5)$$

$$t = 1.73 \times 10^{-4} \text{ s} = 173 \mu\text{s}$$

5.

a)

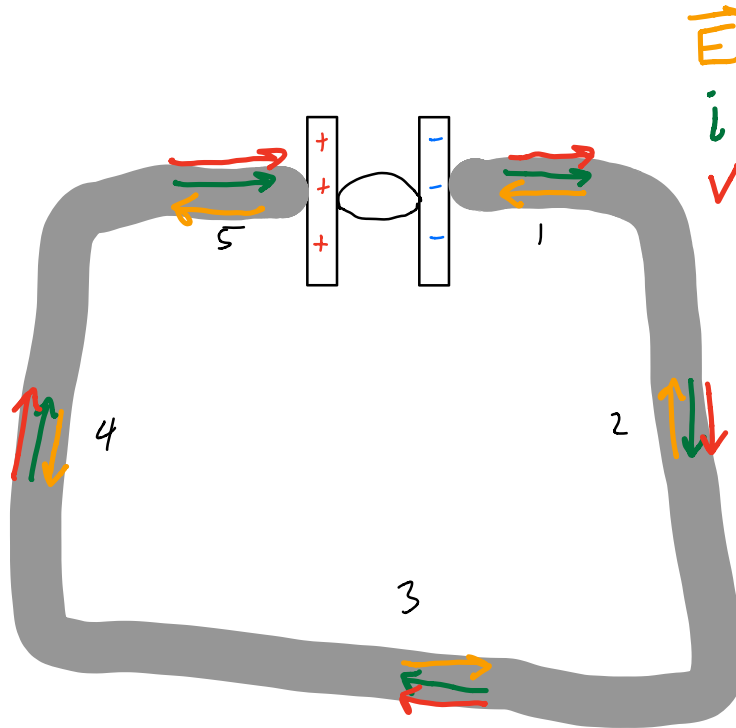

b)  $i_2 = i_3 = i_4 = i_5 = i_1$

c)  $V_2 = V_3 = V_4 = V_5 = V_1$

d)  $E_2 = E_3 = E_4 = E_5 = E_1$

e) (d) is not consistent with a dipole.

This is because the field does not come from the battery alone, but also from surface charges built up on the wire.

(f)  $V = uE$

$$\mathcal{E} - EL = 0 \Rightarrow E = \mathcal{E}/L$$

$$v = \kappa \frac{\mathcal{E}}{L} = 4.5 \times 10^{-3} \left( \frac{3}{0.1} \right)$$

$$v = 0.135 \text{ m/s}$$